 AGH <small>AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STĄSZICA W KRAKOWIE</small>	
Temat ćwiczenia Minimalizacja i praktyczna realizacja złożonych funkcji logicznych	Technika cyfrowa Numer ćwiczenia 2
Wykonawca Marcin Przewięźlikowski	Ocena

1 Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z zastosowaniem tablic Karnaugh'a do minimalizacji graficznej złożonych funkcji logicznych oraz zaprojektowanie w Multisimie układu cyfrowego zwiększającego o 1 trzybitową liczbę całkowitą oraz wyświetlacza siedmiosegmentowego.


2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Układ cyfrowy inkrementujący trzybitową nieujemną liczbę całkowitą

Dla każdego bitu wyjściowego sporządzono tablice Karnaugh'a (od bitu najstarszego do najmłodszego), gdzie bity wejściowe w kolejności starszeństwa to ABC:

C\AB	00	01	11	10		
0	0	0	0	0		
1	0	0	1	0		
	ABC					
C\AB	00	01	11	10		
0	0	0	1	1		
1	0	1	0	1		
	$A(C' + B') + A'BC$				$=A(BC)' + A'(BC)$	
C\AB	00	01	11	10		
0	0	1	1	0		
1	1	0	0	1		
	$BC' + A'B'C + AB'C$				$=BC' + B'C$	
C\AB	00	01	11	10		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
	C'					

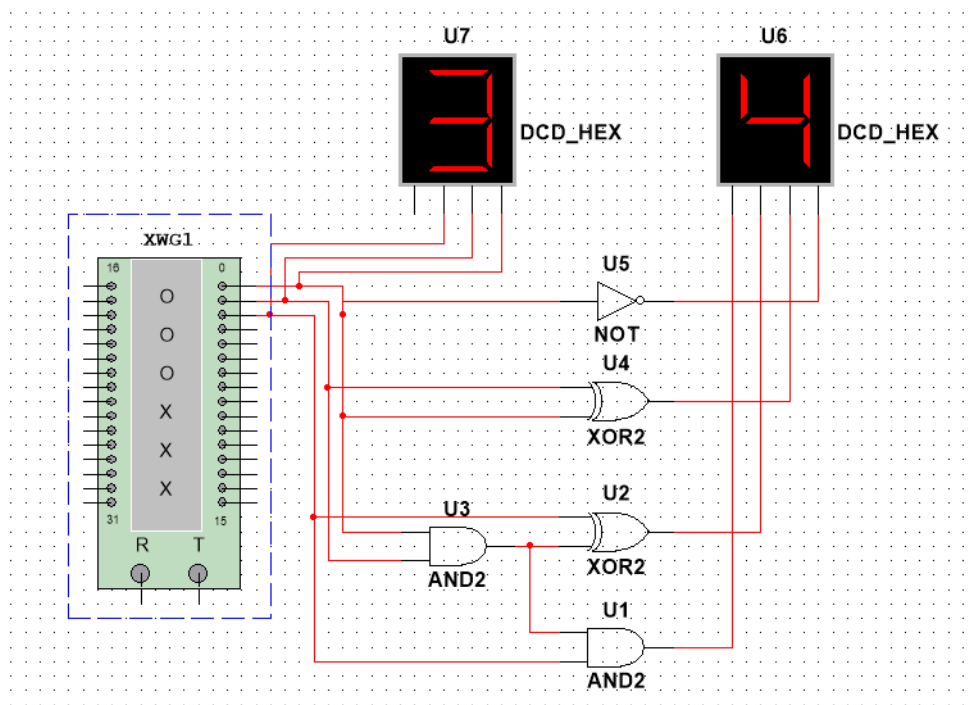Następnie w Multisimie stworzono układ odpowiadający wyprowadzeniu i przetestowano go używając wyświetlacza siedmiosegmentowego:




Układ można też zrealizować przy użyciu półsumatorów.


2.2 Minimalizacja funkcji metodą tablic Karnaugh

Zadaną funkcję logiczną przedstawiono w poniższej tabeli, a następnie zminimalizowano korzystając z metody Karnaugh'a. Wynik minimalizacji również znajduje się na poniższym zdjęciu:

		AB					
		00	01	11	10		
CD	00	0	0	1	1	=>	$A(-C)+C(-D)$
	01	0	0	1	1		
	11	0	0	0	0		
	10	1	1	1	1		

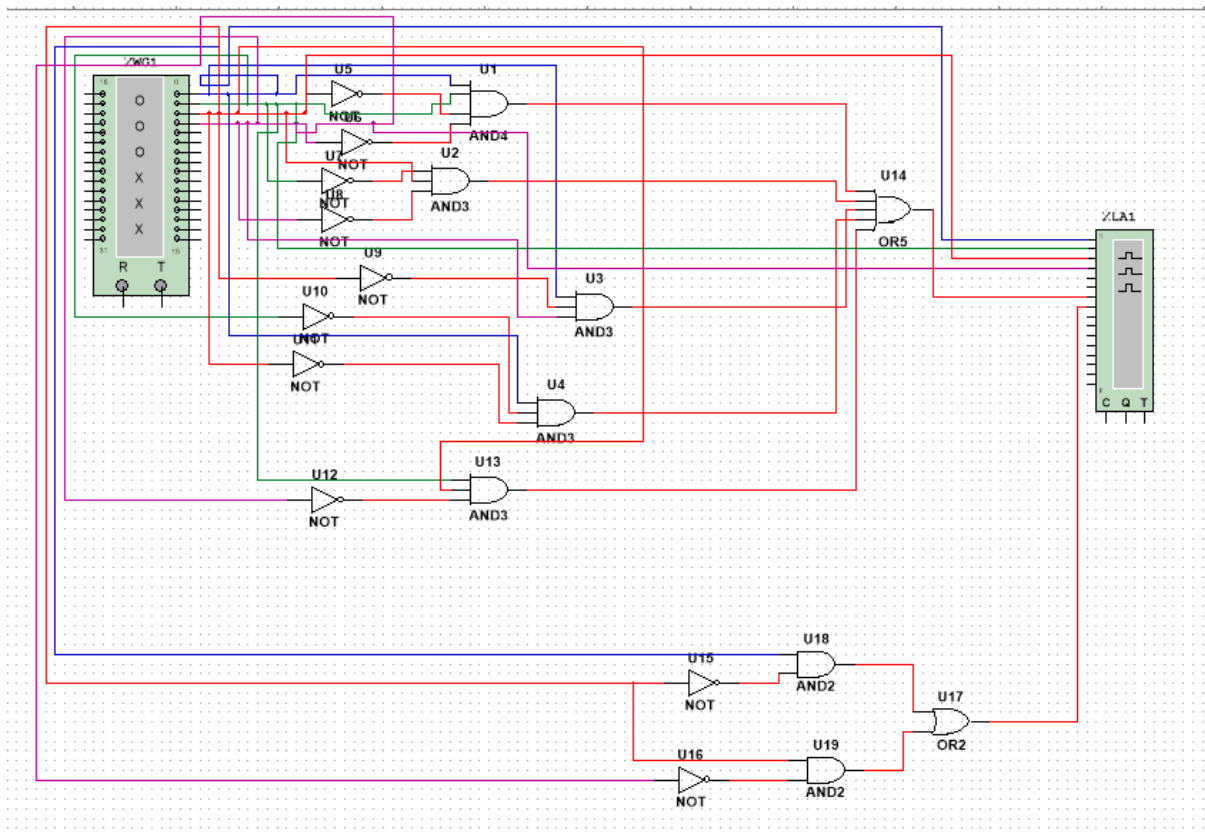W MultiSimie stworzono model bramki niezminimalizowanej oraz zminimalizowanej. Porównano je Logic Analyzerem i oceniono, że minimalizacja przebiegła pomyślnie:



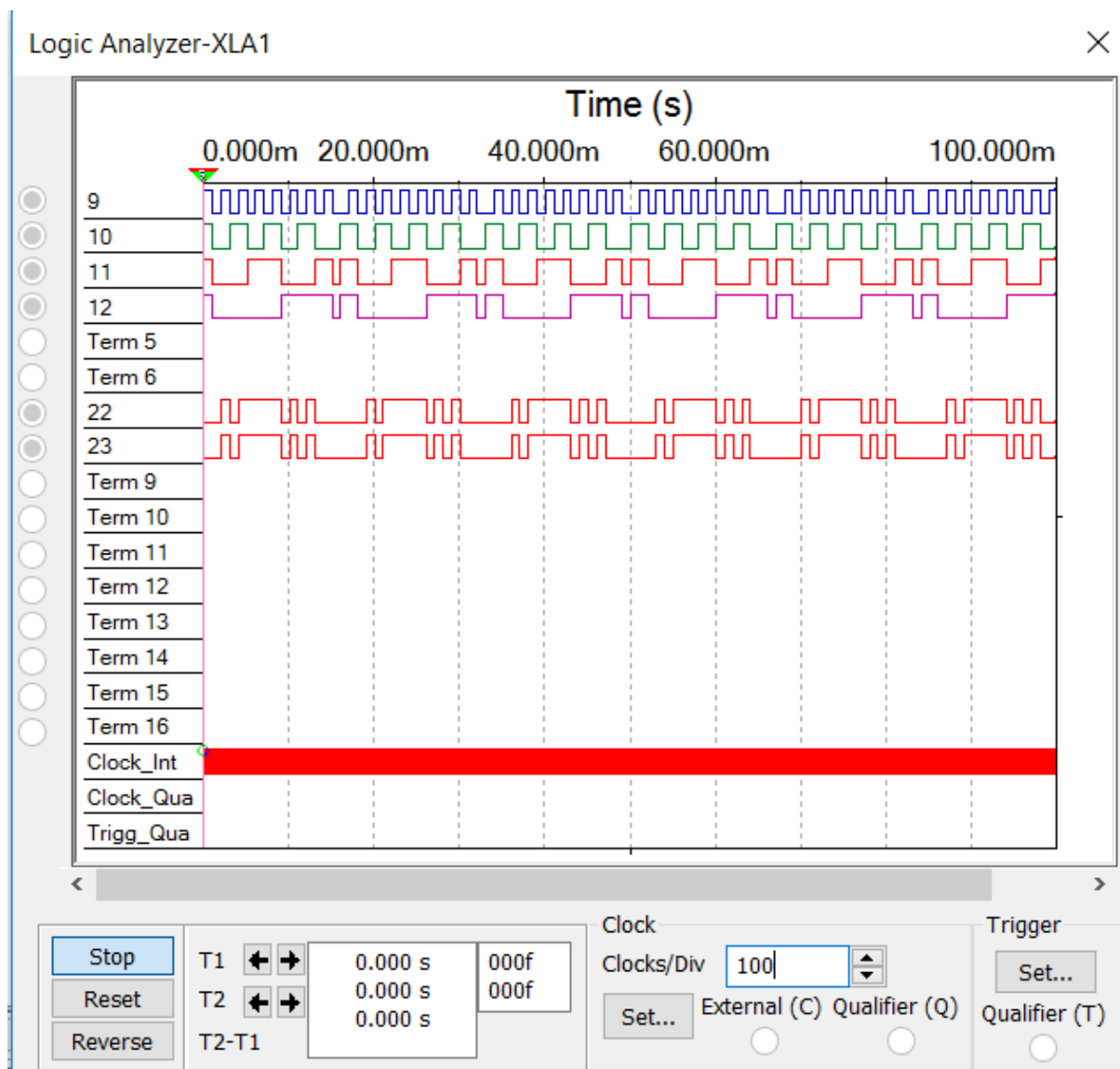


2.3 Transkoder czterobitowych cyfr

W oparciu o poniższą konfigurację segmentów:

Dla każdego z 7 segmentów zrealizowano tablicę Karnaugh'a prezentującą pożądane zachowanie segmentu, zminimalizowano funkcję logiczną i zbudowano odpowiedni obwód:


Segment a:

a		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11				
	10	1	1		
$A+C+BD+(-B)(-D)$					

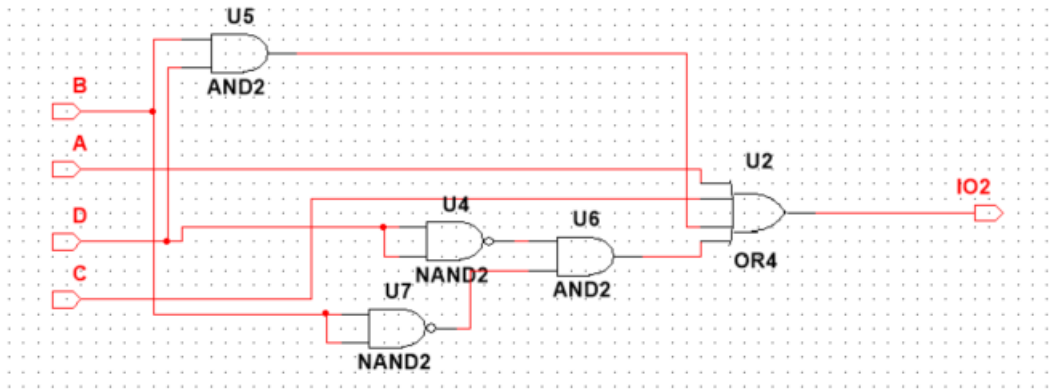


Segment b:

b		AB			
		00	01	11	10
00	1	1	1	1	1
CD	01	1	0	1	0
	11				
	10	1	1		
$(-D)+AB+(-A)(-B)$					

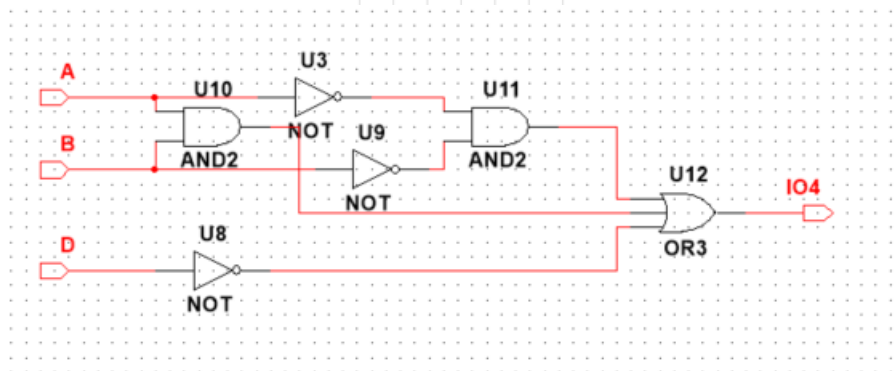


Segment c:

c		AB			
		00	01	11	10
00	1	1	1	1	0
CD	01	1	1	1	1
	11				
	10	1	1		
$(-A)+B+D$					

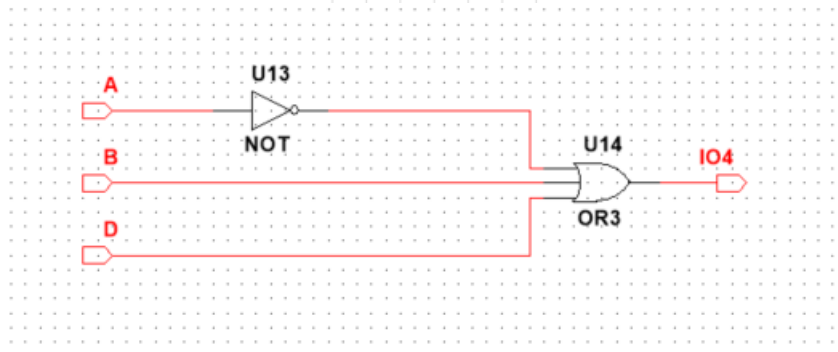


Segment d:

d					
			AB		
		00	01	11	10
	00	1	0	1	1
CD	01	0	1	0	1
	11				
	10	1	1		
$C+(-A)BD+A(-B)+A(-D)+(-B)(-D)$					

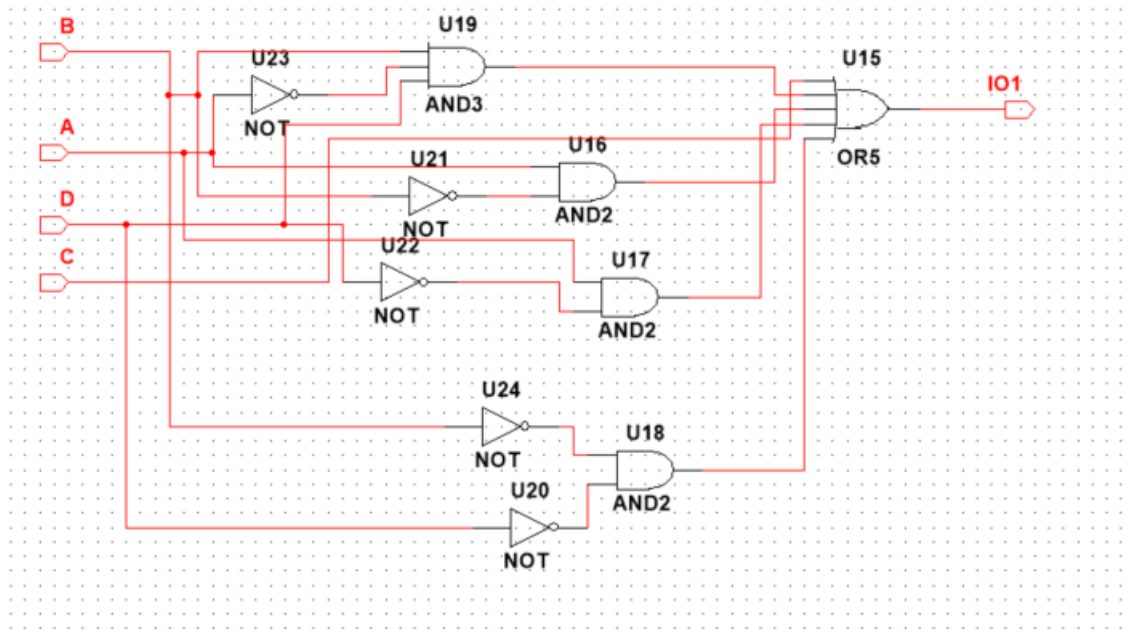


Segment e:

e					
			AB		
		00	01	11	10
	00	1	0	0	1
CD	01	0	0	0	1
	11				
	10	1	0		
$(-A)(-B)(-D)+A(-B)$					

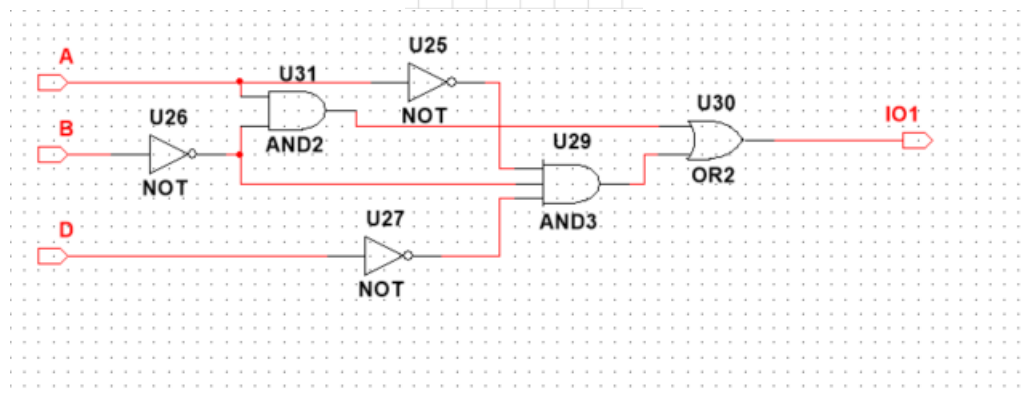


Segment f:

f					
		AB			
		00	01	11	10
00	1	0	0	0	0
CD	01	1	1	0	1
11					
10	1	1			
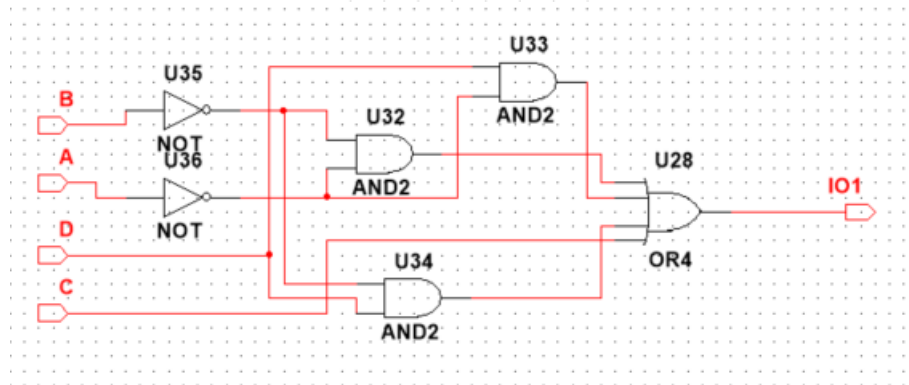
$$(-A)(-B)+C+(-B)D+(-A)D$$


Segment g:

g					
		AB			
		00	01	11	10
00	0	0	1	1	
CD	01	1	1	0	1
11					
10	1	1			
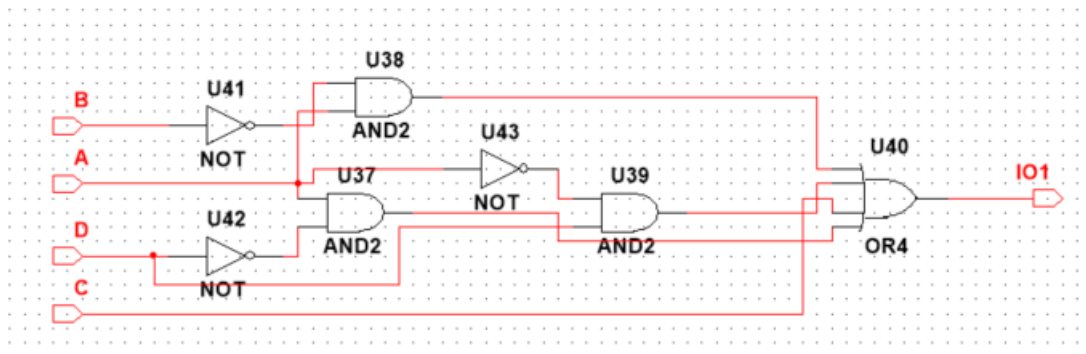
$$A(-D)+A(-B)+C+(-A)D$$


Wszystkie obwody podłączono do wyświetlacza siedmiosegmentowego i przetestowano.
Wyświetlacz wskazywał przewidywane cyfry:

